# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГБОУ ВО АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт цифровых технологий, электроники и физики Кафедра вычислительной техники и электроники (ВТиЭ)

УДК: 519.688

Работа защищена

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2024 г.

Оценка \_\_\_\_
Председатель ГЭК, д.т.н., проф.

\_\_\_\_\_ С. П. Пронин

Допустить к защите

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2024 г.

Заведующий кафедрой ВТиЭ,

к.ф.-м.н., доцент

\_\_\_\_\_ В. В. Пашнев

# ПРОГРАММНЫЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

БР 09.03.01.506.294 ПЗ				
Студент группы:	506	Д.С. Вебер		
Руководитель работы:	ст. преп.	П. Н. Уланов		
Консультанты:				
Нормоконтролер:	к.фм.н., доцент	А.В. Калачёв		

#### РЕФЕРАТ

Объем работы листов	#
Количество рисунков	#
Количество используемых источников	#
Количество таблиц	#

## ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР.

В первой главе были исследованы методы программной генерации сигналов.

Во второй главе были рассмотрены семейства микроконтроллеров, различные среды разработки и разработана программа для генерации сигналов на микроконтроллере

В третьей главе был спроектирован генератор и реализован в качестве прототипа, проведено тестирование устройства.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной вёрстки Т<sub>F</sub>X и его расширения X<sub>T</sub>T<sub>F</sub>X из дистрибутива *TeX Live*.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ	7
1.1. Развитие генераторов сигналов	7
1.2. Основные типы сигналов	7
1.2.1. Синусоидальные сигналы	8
1.2.2. Линейно-меняющийся сигнал	9
1.2.3. Треугольный сигнал	10
1.2.4. Шум	10
1.2.5. Прямоугольный сигнал	11
1.2.6. Импульсы	11
1.2.7. Скачки и пики	12
1.3. Виды генераторов	12
1.3.1. Генераторы синусоидальных сигналов	13
1.3.2. Функциональные генераторы	13
1.3.3. Генераторы сигналов произвольной формы	14
1.3.4. Генераторы импульсов	14
1.4. Методы цифровой генерации сигнала	15
1.4.1. Метод аппроксимации	15
1.4.2. CORDIC	16
1.4.3. Табличный метод	18
1.4.4. Meтод DDS	19
1.5. Вывод	21
2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ	22
2.1. Моделирование DDS	22
2.2. Обзор микроконтроллеров	24
2.2.1. AVR	24
2.2.2. STM32	25
2.3. Сравнение семейств AVR и STM32	26

2.4. Среды разработки для STM32	27
2.4.1. STM32CubeIDE	27
2.4.2. PlatformIO	28
2.5. Алгоритм работы	30
2.6. Вывод	36
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА СИГНА-	
лов	37
3.1. Проектирование	37
3.2. Тестирование устройства	43
3.3. Вывод	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	57
Приложение 1	60

#### ВВЕДЕНИЕ

В ходе эксплуатации электронных устройств регулярно возникает необходимость в настройке или ремонте. Для калибровки и отладки приборов необходимы колебания разных форм и периодов. Формирование требуемых электрических колебаний может обеспечить специализированное устройство — генератор сигналов.

Генератор сигналов — это неотъемлемый инструмент для любого специалиста в области электроники. На сегодняшний день разрабатывается достаточно много генераторов сигналов, но не все генераторы, которые есть на рынке, обладают компактными размерами, лёгкостью транспортировки и доступностью в цене.

Ранее практически все лабораторные генераторы были аналоговыми и конструировались на различных схемах. К их достоинствам можно отнести простоту и надёжность, но у них есть существенные недостатки в виде меньшей стабильности и более тщательной настройке. Сейчас практически все генераторы, которые есть на рынке создаются на основе цифровых методов синтеза аналоговых сигналов, т. к. они стабильные и точные. Такого рода генераторы могут найти применение и в промышленности, но не всем пользователям требуются такие высокие характеристики. Разработанный в данной работе генератор претендует на применение в домашней лаборатории в качестве простого и функционального дешёвого генератора сигналов.

Применением такого генератора может быть генерация сигналов разных форм, работа с аналоговыми системами для исследования влияния сигналов на них, изучение методов обработки сигнала или основ электроники.

**Цель** выпускной квалификационной работы состоит в разработке программного генератора сигналов на микроконтроллере.

#### Задачи

- 1. Исследовать методы генерации сигналов и осуществить выбор.
- 2. Рассмотреть семейства микроконтроллеров и осуществить выбор.

- 3. Выбрать среду разработки.
- 4. Разработать программу.
- 5. Спроектировать устройство.
- 6. Протестировать генератор.

## 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ

## 1.1. Развитие генераторов сигналов

История развития генераторов сигналов начинается с аналоговых устройств, которые использовались для генерации различных форм сигналов, включая низкочастотные, высокочастотные, сверхвысокочастотные и импульсные. Во времена СССР разрабатывалось большое количество аналоговых генераторов сигналов [1]. Однако, с развитием технологий и потребностями в более сложных и модулируемых сигналах, стала очевидна необходимость в усовершенствовании источников сигнала.

В результате развития технологий появились цифровые генераторы на основе прямого цифрового синтеза частот и форм сигналов. Цифровые генераторы сигналов используют минимальное количество аналоговой элементной базы и основываются на специализированных сверхскоростных цифровых микросхемах, а также аналого-цифровых (АЦП) и цифро-аналоговых (ЦАП) преобразователях. Благодаря этому, интеграция данных генераторов с цифровыми системами становится легкой и позволяет открыть массу перспектив их использования в процессе тестирования и наладки разнообразных электронных и радиотехнических устройств.

В современной измерительной технике генераторы сигналов играют ключевую роль во многих сферах. В целом, история развития генераторов сигналов отражает эволюцию технологий, потребностей в модулируемых сигналах и влияние глобальных изменений в науке и технике.

#### 1.2. Основные типы сигналов

Для начала стоит дать определение, что такое сигнал. Сигнал — это носитель информации. Он является переносчиком знаков, которые вместе образуют основу информации для передачи сообщения [1]. Исходя из этого можно сделать вывод, что постоянные токи и напряжения сигналами не являются, т.к. их параметры во времени не меняются, но впрочем их можно отнести к простейшим сигналам, которые несут в себе информацию о полярности величины. В качестве сигналов они конечно не используются, но с помощью них можно задавать смещение сигналам.

Рассмотрим некоторые распространённые типы сигналов.

#### 1.2.1. Синусоидальные сигналы

Именно синусоидальные сигналы мы извлекаем из розетки. Математическое выражение, описывающее синусоидальное напряжение, имеет вид:

$$U = Asin2\pi ft, \tag{1.1}$$

где A — амплитуда сигнала, f — частота в герцах.

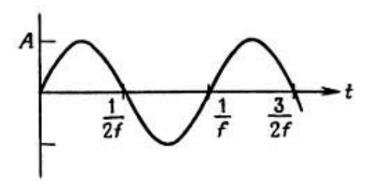


Рис. 1.1 Синусоидальный сигнал.

Эффективное значение равняется двойной амплитуде, то есть размаху сигнала.

Если нужно переместить начало координат (t=0) в какой-то момент времени, то в формулу следует добавить фазу:

$$U = A\sin 2\pi f t + \theta \tag{1.2}$$

Синусоидальные сигналы характеризуются тремя параметрами:

- $U_M$  или  $I_M$  амплитуда переменного напряжения или тока;
- *f* частота (период);

## • $\theta$ — фазовый сдвиг.

У синусоиды есть своё достоинство в том, что функция данной формы сигнала является решением многих дифференциальных уравнений, которые описывают как физические явления, так и свойства линейных цепей [2]. На практике поведение схемы оценивают по её амплитудно-частотной характеристике (АЧХ), которая показывает, как изменяется амплитуда синусоидального сигнала в зависимости от частоты. Для примера на усилителе звуковых частот амплитудно-частотная характеристика в идеале имеет ровную линию в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чаще всего частоты, с которыми приходится работать на синусоидальном сигнале, лежат в диапазоне от нескольких герц до нескольких мегагерц.

#### 1.2.2. Линейно-меняющийся сигнал

Линейно-меняющийся сигнал — это напряжение, возрастающее (или убывающее) с постоянной скоростью.

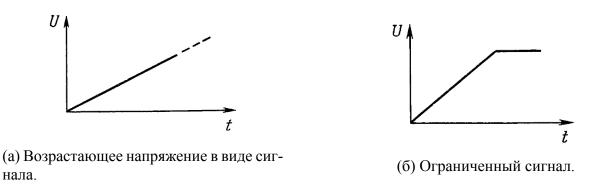


Рис. 1.2 Линейно-меняющийся сигнал.

Напряжение не может, конечно, расти бесконечно. Поэтому обычно данная величина имеет конечное значение (рис. 1.2 (б)) или сигнал становиться пилообразным (рис. 1.3).

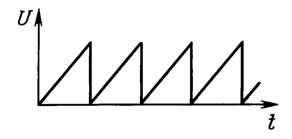


Рис. 1.3 Пилообразный сигнал.

## 1.2.3. Треугольный сигнал

Треугольный сигнал очень похож на линейно-меняющийся, но его отличие в том, что он симметричный.

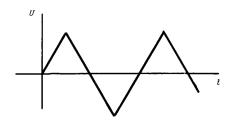


Рис. 1.4 Треугольный сигнал.

## 1.2.4. Шум

Также существует потребность в генерации шумов для анализа реакции на такой сигнал схемы. Характеризуется частотным спектром (произведение мощности на частоту в герцах) [2]. Самое распространённое шумовое напряжение — белый шум с распределением Гаусса.



Рис. 1.5 Сигнал шума.

## 1.2.5. Прямоугольный сигнал

Прямоугольный сигнал или как его ещё называют меандр, характеризуется так же как и синусоидальный сигнал частотой и амплитудой.

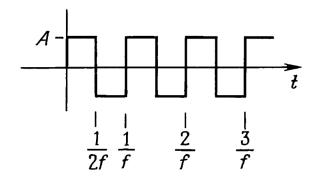


Рис. 1.6 Прямоугольный сигнал.

Эффективным значением для данного сигнала является значение его амплитуды. На самом деле прямоугольный сигнал не идеален. Его форма отличается от прямоугольника, т.к. присутствует время нарастания  $t_H$ , которое может быть от нескольких наносекунд до нескольких микросекунд [2].

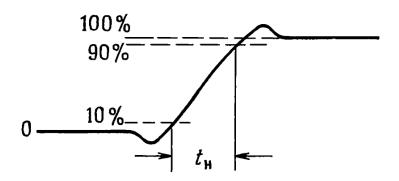


Рис. 1.7 Время нарастания скачка прямоугольного сигнала.

На рисунке 1.7 изображено как обычно выглядит скачок сигнала прямоугольника. Время когда сигнал нарастёт определяется в промежутке от 10 до 90% максимальной амплитуды сигнала.

## 1.2.6. Импульсы

Сигналы в виде импульса изображены на рисунке 1.8.

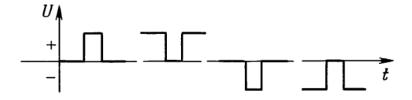


Рис. 1.8 Импульсы.

Данный вид сигналов характеризуется амплитудой и длительностью импульса. Можно генерировать последовательность периодических импульсов и тогда можно ещё характеризовать сигнал частотой (повторением импульса). У импульсов есть полярность — положительная и отрицательная. Кроме этого импульс может спадать, а может нарастать.

#### 1.2.7. Скачки и пики

Часто можно слышать о сигналах в виде скачков и пиков, но на самом деле широкого применения они не находят. С помощью них обычно описывают работу схемы. Данный вид сигналов изображён на рисунке 1.9.

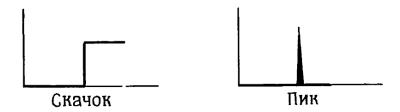


Рис. 1.9 Сигнал в виде скачка и пика.

Скачок представляет из себя отдельную часть прямоугольного сигнала, в то время как пик представляет собой два скачка, разделенных очень коротким промежутком.

## 1.3. Виды генераторов

Источник сигнала часто является неотъемлемой частью схемы, но для тестирования работы удобно иметь отдельный, независимый источник сигнала. В качестве такого источника могут использоваться следующие виды генераторов.

1. Генераторы синусоидальных сигналов.

- 2. Функциональные генераторы.
- 3. Генераторы сигналов произвольной формы.
- 4. Генераторы импульсов.

## 1.3.1. Генераторы синусоидальных сигналов

Генераторы таких сигналов широко применяются при тестировании различных радиоэлектронных устройств. Сами же синусоидальные сигналы являются простейшими. Они изменяются во времени, но их параметры — амплитуда, частота и фаза остаются постоянными [1]. Изменяя эти параметры, возможно осуществить модуляцию синусоидальных сигналов и использовать их для переноса информации. На таком принципе построены разнообразные области применения синусоидальных сигналов в радиотехнике.

В области измерительных приборов существуют различные виды генераторов синусоидального напряжения. Одни из них схемы на RC-цепи для генерации низкочастотных сигналов и на основе LC-контуров для высокочастотных сигналов, далее конструировались схемы на основе разных типов резонаторов, но всё это уже прошлый век и на данный момент генераторы синусоидального сигнала строятся на основе цифровых методах синтеза.

## 1.3.2. Функциональные генераторы

Функциональными генераторами обычно называют генераторы, которые могут создавать несколько функциональных зависимостей. Данные устройства генерируют сигналы разной формы. Их простота и плавная регулировка частоты в большом диапазоне привела к массовому применению генераторов такого типа. Из всех генераторов, генераторы функций являются очень гибкими. Они позволяют генерировать синусоидальные, треугольные и прямоугольные сигналы в широком спектре частот. Благодаря такому разнообразию сигналов, сфера применения таких генераторов сильно расширяется. Данный вид источника сигнала может быть одним на все случаи жизни. Их можно использовать для тестирования, исследования и отладки абсолютно разной электронной аппаратуры.

Функциональные генераторы также существуют как аналоговые так и цифровые, но в настоящее время аналоговые неактуальны. Переход к функциональным генераторам с цифровым синтезов выходных сигналов и цифровой элементной базой связан с растущими требованиями к сигналам источника [1]. У сигнала должна быть стабильная частота с амплитудой и верная форма. Благодаря применению цифровых элементов в массовой продукции (персональный компьютер, мобильный телефон), цифровые интегральные схемы стали бурно развиваться. Стала повышаться функциональность схем и понижаться их стоимость.

#### 1.3.3. Генераторы сигналов произвольной формы

Данный вид генератора дополняет функциональный генератор. Достаточно новое направление в генераторах сигналов, которое основывается на прямом цифровом синтезе различных сигналов, по сути произвольных форм. Прямой цифровой синтез открыл возможность воплотить как обилие стандартных функций, так и произвольных форм. Однако синтез сигналов произвольных форм неминуемо усложняет устройство. Ему нужно часто перезаписывать память и должен быть организован какой-нибудь редактор форм с отображением формы сигнала, чтобы строить сигнал по точкам [1]. Следовательно, генераторы такого типа относятся к достаточно сложным и дорогим приборам. И всё же в ряде случаев данный вид генератора сигналов бывает очень необходим. С ростом сложности многих сфер техники, увеличивается разнообразие форм сигналов.

## 1.3.4. Генераторы импульсов

Важно иногда передавать значительное количество энергии за короткий промежуток времени. Генерация импульсов необходима для тестирования и отладки импульсных систем. К примеру это может быть радиолокатор. В радиолокации импульс направляется в пространство затем отражается от достигнутой цели и воспринимается радиолокационным приёмником. Получив информацию о времени задержки отражённого сигнала, можно оценить

расстояние до цели, а проанализировав отражённый импульс можно сделать какие-то выводы о характере цели [1]. Такого рода генераторы находят большое применение в качестве источников несинусоидальных сигналов.

## 1.4. Методы цифровой генерации сигнала

После рассмотрения видов генераторов сигналов можно сделать вывод о том, что способы получения сигнала также делятся на аналоговые и цифровые. Однако, в настоящее время аналоговые генераторы неактуальны и изучать способы генерации и схемы на аналоговой элементной базе большого смысла не имеет. Следует провести исследование цифровых методов генерации сигнала.

#### 1.4.1. Метод аппроксимации

Метод аппроксимации подразумевает собой вычисление отсчётов функции по заданным параметрам. В устройстве хранятся только параметры, определяющие генерируемый сигнал. Программа рассчитывает значения функции с определенным интервалом [3]. Исходя из этого, данный метод позволяет затратить небольшой объём памяти, но его недостаток это затраты на вычисления, что ограничивает максимальную частоту сигнала. Одним из видов аппроксимации является ступенчатая. Ступенчатая аппроксимация заключает в себе замену функции напряжением ступенчатой формы, которая будет мало отличаться. При данном виде аппроксимации напряжение разбивается по времени с определённым шагом. Интервал между двумя точками заменяется напряжением постоянного тока, то есть ступенька, высота которой означает аппроксимируемое напряжение в момент времени t [4]. В результате замены получим ступенчатую линию вместо кривой. Число ступенек при заданном периоде определяется шагом дискретизации  $p = \frac{T}{\Delta t}$ .

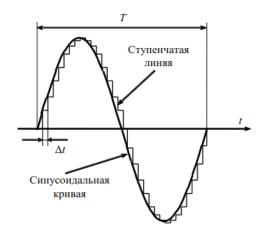


Рис. 1.10 Ступенчатая аппроксимация.

#### 1.4.2. CORDIC

Следующий метод тоже предполагает вычисление отсчётов. Для генерации сигналов также применяется итерационный метод CORDIC. Аббревиатура расшифровывается как Coordinate Rotation Digital Computer, что означает цифровое вычисление поворота системы координат. Ещё этот алгоритм называют «цифра за цифрой». Он был разработан для аппаратного поворота вектора на плоскости [5]. Для этого использовались простые операции сдвиг вправо и сложение или вычитание регистров. Смысл итерационного метода заключается в том, чтобы построить следующую последовательность:  $y_{i+1} = f(y_i)$ , сходящейся к функции y(x) [6]. Математической моделью в данном методе является единичная окружность с парой векторов, исходящих из центра.

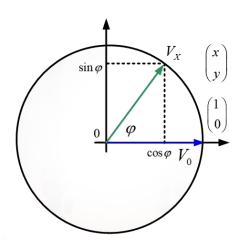


Рис. 1.11 Математическая модель CORDIC.

Вектор  $V_x$  отклонён от горизонтальной оси на угол являющимся аргументов функции. Второй вектор  $V_0$  будет производить вращение от начальной точки относительно начала координат. Координаты векторов имеют значения sin и cos угла, на который вектор отклоняется от горизонтальной оси.

Для вектора  $V_0$ :  $cos\ 0 = 1$ ,  $sin\ 0 = 0$ .

Для вектора  $V_x$ :  $\cos \phi = x$ ,  $\sin \phi = y$ .

Необходимо найти координаты вектора  $V_x$  x и y после поворота на угол  $\phi$ . Координаты вычисляются по тригонометрическим формулам:

$$x = x_0 * \cos \phi - y_0 * \sin \phi, \tag{1.3}$$

$$y = x_0 * \sin \phi + y_0 * \cos \phi. \tag{1.4}$$

Так как  $tan \ \phi = \frac{sin \ \phi}{cos \ \phi}$ , то можно выразить  $sin \ \phi = tan \ \phi * cos \ \phi$  и выполнить преобразование формул. Тогда получим:

$$x = \cos \phi (x_0 - y_0 * \tan \phi), \tag{1.5}$$

$$y = \cos \phi (y_0 + x_0 * \tan \phi). \tag{1.6}$$

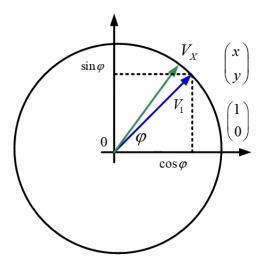


Рис. 1.12 Поворот вектора.

Если задавать такой угол поворота, что  $tan \ \phi = \pm 2^{-i}$ , где i — целое число, то умножение  $x_0$  и  $y_0$  сведётся к простому сдвигу их значений вправо

на i разрядов, так как деление на 2 представляет из себя побитовый сдвиг числа право.

Произвольный угол можно представить в виде суммы углов:

$$\phi_i = \pm a tan 2^{-i},\tag{1.7}$$

где i = 0, 1, 2, и т.д.

Тогда операция поворота вектора будет состоять из последовательных простых поворотов. В каждой итерации проводятся следующие вычисления:

- 1. Направление поворота (1.8).
- 2. Значение координаты x (1.8).
- 3. Значение координаты y (1.10).
- 4. Отклонение вектора (1.11).

$$\sigma_i = sign(z_i) \tag{1.8}$$

$$x_{i+1} = x_i - \sigma_i * y_i * 2^{-i}$$
(1.9)

$$y_{i+1} = y_i + \sigma_i * x_i * 2^{-i}$$
 (1.10)

$$z_{i+1} = z_i - \sigma_i * atan(z^{-i})$$
(1.11)

Данный алгоритм применим для генерации синуса и его применение целесообразно только при необходимости быстродействия и высокой точности системы.

#### 1.4.3. Табличный метод

В табличном методе генерации сигналов предполагается, что заранее вычисленные отсчёты хранятся в памяти. То есть никаких вычислений не требуется и генерация сводится к тому, что в порт цифро-аналогового преобразователя нужно вывести ячейку по заданному адресу. Плюсом метода является то, что ему нужно меньше времени, чтобы сформировать отсчёт, т.к. он уже посчитан, следовательно, можно добиться более высокой частоты

сигнала. Минусом же является необходимость хранения отсчётов, что может затратить объём памяти [3].

Частота сигнала будет зависеть от опорной частоты устройства.

$$f_{out} = \frac{f_{clk}}{n} \tag{1.12}$$

где n — количество отсчётов (длина таблицы).

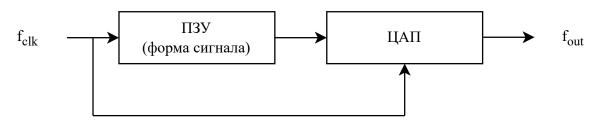


Рис. 1.13 Функциональная схема табличного метода.

Управлять частотой устройства не всегда удобно. При желании уменьшить частоту сигнала придётся добавлять какую-то задержку в цикл, а что делать, если появилась необходимость увеличить частоту и код уже максимально оптимизирован. К примеру максимальная частота, которой удалось достигнуть 10 кГц и на большее наше устройство уже не способно. Так как увеличить частоту опроса таблицы уже невозможно, то нужно уменьшить её длину. То есть чтобы нам получить на выходе 20 кГц мы должны будем выводить каждый второй отсчёт таблицы, если 30 кГц, то каждый третий и т. д. Это хороший вариант, но тогда возникает проблема как дополнить программу, чтобы она пропускала нужное количество отсчётов.

#### 1.4.4. Метод DDS

К табличным методам относится также метод прямого цифрового синтеза или как его ещё называют метод DDS и он решает проблему, в которую упирается обычный табличный метод. DDS (Direct Digital Synthesizer) или прямой цифровой синтез, в переводе с английского, представляет собой метод, который позволяет создавать аналоговые сигналы путем генерации циф-

ровой последовательности отсчётов и последующего преобразования этих отсчетов из цифрового вида в аналоговый с помощью ЦАП [3].

На рисунке 1.14 изображена структурная схема DDS с аккумулятором фазы.

Частота сигнала в этой архитектуре определяется следующей формулой:

$$f_{out} = \frac{D * f_{clk}}{2^A},\tag{1.13}$$

где  $f_{out}$  — выходная частота,

 $f_{clk}$  — частота устройства,

D — код частоты,

A — разрядность аккумулятора фазы.

Благодаря разрядности аккумулятора фазы можно определять насколько точно будет регулироваться частота выходного сигнала.



Рис. 1.14 Структурная схема DDS с аккумулятором фазы.

В аккумуляторе фазы и есть ключевое отличие метода DDS от простого табличного синтеза. Аккумулятор фазы представляет из себя регистр, в котором в каждом такте работы устройства происходит перезагрузка величины и прибавляется заданный код частоты. Приращение зависит как раз-таки от кода частоты и регулирует это значение. Таким образом, происходит вычисление какой отсчёт нужно отправить в порт цифро-аналогового преобразователя. Ещё одним отличием от табличного способа генерации является работа на фиксированной частоте. Алгоритм метода DDS можно описать блок-схемой на рисунке 1.14.

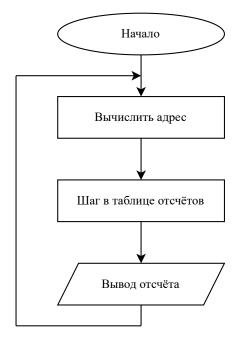


Рис. 1.15 Алгоритм метода DDS.

С помощью данного метода можно производить синтез не только стандартных форм сигналов, но и создавать произвольные формы. Метод DDS позволяет управлять цифровым способом амплитудой и фазой сигнала, а также лежит во основе многих приборов [5].

#### 1.5. Вывод

Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди генераторов сигналов наиболее выделяются функциональные генераторы своей универсальностью и гибкостью. Они способны создавать различные функциональные зависимости, что позволяет генерировать сигналы разной формы, включая синусоидальные, треугольные и прямоугольные сигналы в широком спектре частот. Это делает их очень полезными для тестирования, исследования и отладки электронной аппаратуры. В следствие этого было принято решение разрабатывать функциональный генератор сигналов. В качестве метода генерации сигнала был выбран метод DDS за его простоту реализации и гибкость.

## 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ

## 2.1. Моделирование DDS

Для начала потребуется таблица отсчётов, чтобы её вычислить используем готовый инструмент [7].

У таблицы есть 5 параметров:

- 1. Максимальное значение.
- 2. Количество значений.
- 3. Смещение от нуля.
- 4. Разрядность ЦАП: 8 или 12 бит.
- 5. Форма сигнала.

В данной работе будут использоваться 12-битные значения в количестве 256 чисел. Максимальное значение амплитуды сигнала может быть 4095. Для примера вычислим таблицу значений для синусоиды.

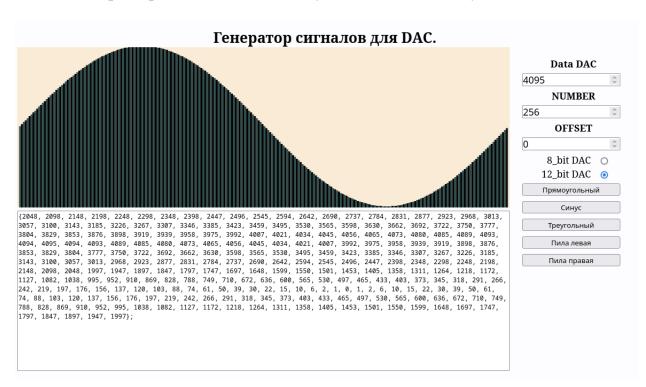


Рис. 2.1 Вычисление таблицы сигнала.

Теперь у нас есть данные для генерации сигнала. Смоделируем алгоритм метода прямого цифрового синтеза по блок-схеме на рис. 1.15 на языке Си для дальнейшей реализации на микроконтроллере.

Листинг 2.1

## Метод DDS

```
1 int main() {
2 uint16_t p_acc, p_step;
3 uint8_t addr = 0; // адрес ячейки
4
5 p_acc = 0; // аккумулятор фазы
6 p_step = 128; // код частоты
7
8 while(1) {
9 addr = p_acc >> 8; // выделение старшей части аккумулятора фазы
10 p_acc += p_step; // шаг
11 printf("%d 0x%X\n", addr, sinus[addr]); // вывод отсчёта
12 }
13
14 return 0;
15 }
```

Код частоты задаёт выходную частоту генератора. При значении 256 вывод будет следующий:

```
kenny@desktop:~/workspace/vkr/dds

color="block"> gcc dds.c -o dds && ./dds

color="block"> www.dds

c
```

Рис. 2.2 Формирование отсчётов при коде частоты 256.

Увеличим код частоты в два раза и получим следующее:

```
kenny@desktop:~/workspace/vkr/dds

gcc dds.c -o dds && ./dds

0 0x800

2 0x858

4 0x8B0

6 0x908

8 0x95F
```

Рис. 2.3 Формирование отсчётов при коде частоты 512.

Как можно заметить отсчёты стали формироваться через один, соответственно частота вырастит в два раза. Теперь уменьшим частоту в два раза выставив код частоты 128.

```
kenny@desktop:~/workspace/vkr/dds

gcc dds.c -o dds && ./dds

0 0x800

0 0x800

1 0x82C

1 0x82C

2 0x858

2 0x858
```

Рис. 2.4 Формирование отсчётов при коде частоты 128.

Программа стала выводить каждый отсчёт по два раза тем самым, понизив частоту.

В данном виде модуляции код частоты просто абстрактное число, которое добавляется к аккумулятору фазы и узнать реальную частоту проблематично. Результат синтеза будет проверен опытным путём на микроконтроллере.

## 2.2. Обзор микроконтроллеров

Так как генератор сигналов будет реализовываться на микроконтроллере следует провести обзор и осуществить выбор. Рассмотрим два популярных семейства микроконтроллеров AVR и STM32.

#### 2.2.1. AVR

Микроконтроллеры AVR — это 8-разрядные микроконтроллеры с архитектурой RISC. Данное семейство представляет собой хорошую основу для создания высокопроизводительных и экономичных встраиваемых систем [8]. Подразделяется семейство на две группы: Tiny и Mega.

Микроконтроллеры Tiny имеют небольшую память для программ и их периферия ограничена. Большинство микроконтроллеров данной серии выпускаются в 8-выводных корпусах и предназначены для систем с ограниченным бюджетом. Областью их применения являются различные датчики и бытовая техника [8].

Группа Меда наоборот имеет большую память и развитую периферию. Соответственно область применения гораздо шире и предназначены они для более сложных систем. В таблице 2.1 приведены серии микроконтроллеров и коротко описан их приоритет.

Таблица 2.1 Микроконтроллеры AVR

Группа	Приоритет	Название серий
Tiny	Энергоэффективность, компакт-	tiny1, tiny2, tiny4,
	ность, низкая стоимость	tiny8
Mega	Производительность, гибкость	mega4, mega8,
		mega16, mega32,
		mega64, mega128,
	mega256	

#### 2.2.2. STM32

Микроконтроллеры STM32 — это 32-разрядные микроконтроллеры, имеющие процессорное ядро с архитектурой ARM Cortex-M. В настоящее время существует множество микроконтроллеров STM32. Они делятся на семейства в зависимости от версии архитектуры (табл. 2.2).

Таблица 2.2 Семейства STM32

Серия	Ядро
F0	Cortex-M0
G0, L0	Cortex-M0+
F1, F2	Cortex-M3
F3, F4, L4, G4	Cortex-M4
F7, H7	Cortex-M7

Ядро Cortex-М обеспечивает программную совместимость во всех семействах. Кроме этого, для микроконтроллеров выпущенных в одинаковых

корпусах присутствует и аппаратная совместимость, так как на выводах сохраняются одни и те же функции [9]. Будем рассматривать серии микроконтроллеров схожие по функциональным возможностям с Tiny и Mega для дальнейшего сравнения. В таблице 2.3 указаны серии STM32 по группам.

Таблица 2.3 Микроконтроллеры STM32

Группа	Приоритет	Название серий
Широкого	Баланс между производительностью	F0, G0, F1, F3, G4
применения	и энергоэффективностью	
Сверхнизкого	Энергоэффективность, компакт-	L0, L4
энергопотреб-	ность, низкая стоимость	
ления		

## 2.3. Сравнение семейств AVR и STM32

Для осуществления выбора проведём сравнение микроконтроллеров, взяв параметры наиболее используемых серий из каждой группы (табл. 2.4). Параметры получены из спецификаций на микроконтроллеры [10—13].

Таблица 2.4 Параметры микроконтроллеров

Параметр	ATtiny10	ATmega32	STM32L010F4	STM32F103xC
Частота	20 МГц	20 МГц	32 МГц	72 МГц
FLASH	1 Кбайт	32 Кбайт	16 Кбайт	256 Кбайт
RAM	64 байт	2 Кбайт	2 Кбайт	48 Кбайт
SPI	-	+	+	+
I2C	-	+	+	+
Питание	1,8 — 5,5 B	1,8 — 5,5 B	1,8 — 3,6 B	1,8 — 3,6 B

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что микроконтроллеры AVR применимы в малом спектре задач где скорость не так важна. В нашем же случае скорость работы микроконтроллера может сильно влиять на генерацию

сигнала, а также требуется объём памяти для хранения отсчётов сигналов. В микроконтроллерах STM32 с частотой и объёмом памяти проблем нет и они имеют широкое применение. Серию же выберем F103xC за её характеристики. В связи с этим, а также доступностью отладочных плат будет применён микроконтроллер STM32F103RCT6.

## 2.4. Среды разработки для STM32

Среда разработки является не маловажным инструментом для создания программной части устройства. В связи с выбором микроконтроллера STM32 рассмотрим популярные бесплатные среды для создания программы на этом семействе микроконтроллеров.

#### 2.4.1. STM32CubeIDE

STM32CubeIDE — это продвинутая платформа разработки на C/C++ с функциями настройки периферийных устройств, генерации кода, компиляции кода и отладки для микроконтроллеров и микропроцессоров STM32 [14]. Среда разработки основана на платформе Eclipse и GCC toolchain для разработки и GDB для отладки. Она позволяет интегрировать сотни существующих плагинов, которые дополняют возможности Eclipse IDE. Имеет расширенные функции отладки, включая: просмотр ядра ЦП, регистров периферийных устройств и памяти, анализ системы просмотра переменных в режиме реального времени. Поддерживается на операционных системах: Linux, macOS, Windows.

После выбора микроконтроллера STM32 создается проект и генерируется код инициализации. В любой момент разработки пользователь может вернуться к инициализации и настройке периферийных устройств и повторно создать код инициализации без какого-либо влияния на пользовательский код. Для разработки используется библиотека HAL.

Драйверы HAL включают в себя полный набор готовых к использованию функций, которые упрощают реализацию пользовательских приложений. Например, коммуникационные периферийные устройства содержат

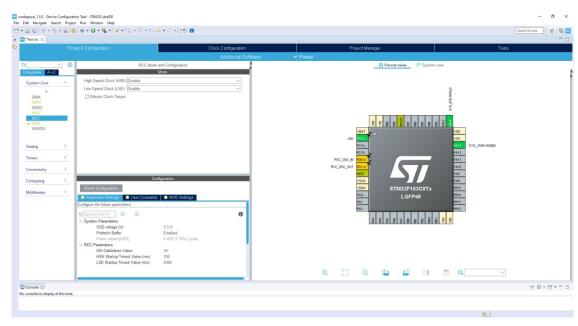


Рис. 2.5 Интерфейс STM32CubeIDE.

функции для инициализации и настройки периферийного устройства, управления передачей данных, обработки прерываний или DMA [15].

## Достоинства:

- Поддержка различных ОС.
- Расширенные возможности отладки.
- Большое сообщество.
- Автогенерация кода.

#### Недостатки:

- Требовательность к ресурсам ПК.
- Сложность настройки.

#### 2.4.2. PlatformIO

PlatformIO — удобная и расширяемая интегрированная среда разработки с набором профессиональных инструментов разработки, предоставляющая современные и мощные функции для ускорения и упрощения процесса разработки встраиваемых продуктов [16].

Данная среда разработки является расширением для текстового редактора Visual Studio Code. VS Code — это легкий, но мощный редактор кода, имеющий богатую экосистему расширений [17]. Доступен для Windows,

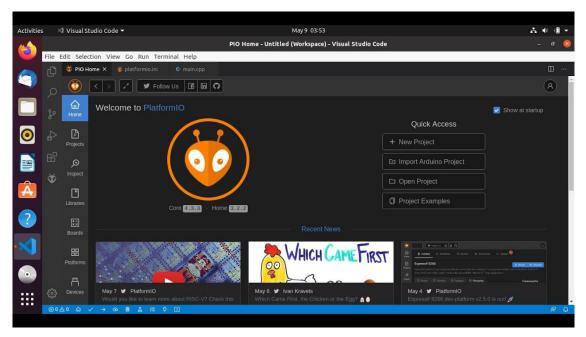


Рис. 2.6 Интерфейс PlatformIO.

macOS и Linux. Работа в паре с VS Code позволяет удобно форматировать код и пользоваться расширениями для языков программирования.

РlatformIO позволяет работать со многими микроконтроллерами и поддерживает множество фреймворков для них, а также библиотек. Ввиду такой широкой поддержки, для STM32 можно разрабатывать с удобной для себя библиотекой. Это может быть к примеру тот же HAL, что и в STM32CubeIDE или libopencm3. Проект libopencm3 (ранее известный как libopenstm32) направлен на создание бесплатной библиотеки микропрограмм с открытым исходным кодом (LGPL версии 3 или более поздней) для различных микроконтроллеров ARM Cortex-M3, включая ST STM32 [18].

#### Достоинства:

- Поддержка различных ОС.
- Быстрая компиляция.
- Поддержка GitHub.
- Возможность работать с разными фрэймворками и платформами.
   Недостатки:
- Высокий порог вхождения.
- Сложность установки.

Попользовавшись обеими средами разработки и разными библиотеками, а также основываясь на достоинствах и недостатках была выбрана среда разработки PlatformIO в связке с библиотекой libopencm3.

## 2.5. Алгоритм работы

Структурно устройство будет выглядеть следующим образом (рис. 2.8). Цифро-аналоговый преобразователь будет использоваться встроенный в микроконтроллер, а в качестве дисплея будет выступать OLED экран с разрешением 128 на 64 пикселя, работающий по интерфейсу I2C.

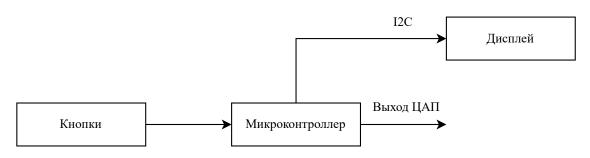


Рис. 2.7 Структурная схема генератора сигналов.

Программа должна выполнять три действия:

- 1. Вывод отсчёта в ЦАП.
- 2. Обработка кнопок.
- 3. Вывод информации на дисплей.

Для цифро-аналогового преобразователя и кнопок выделим два таймера общего назначения, а работа с дисплеем будет идти в главном цикле программы. Применив такой подход, удастся добиться синхронного выполнения программы.

Таким образом, для подпрограммы генерации сигнала будет следующая блок-схема.

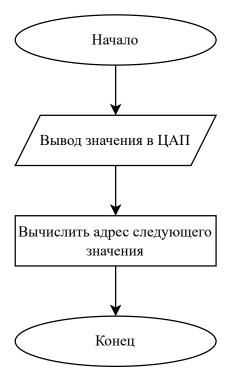


Рис. 2.8 Блок-схема функции генерации сигнала.

По созданной блок-схеме напишем код, который будет выполняться по прерыванию таймера номер 2.

Листинг 2.2

## Генерация сигнала

```
void tim2_isr(void) // обработчик прерывания таймера2 (ЦАП)

dac_load_data_buffer_single(signal[p_acc >> 8], RIGHT12, CHANNEL_2); // загрузка буфера в цап

p_acc += p_step; // шаг

TIM_SR(TIM2) &= ~TIM_SR_UIF; // очистка флага прерывания

}
```

Обработка кнопок представлена следующей блок-схемой.

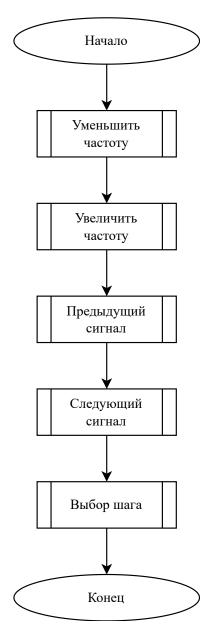


Рис. 2.9 Блок-схема функции кнопок.

Подпрограмма обработки кнопок находится в обработчике прерывания таймера номер 3. Таймер настроен на период 250 миллисекунд. Благодаря такой организации, решается проблема дребезга кнопок. Не приходится делать программную или аппаратную задержку для ожидания установки состояния кнопки.

Листинг 2.3

## Обработка кнопок

<sup>1</sup> void tim3\_isr(void) // обработчик прерывания таймера3 (обработка кнопок)

<sup>2 {</sup> 

minus\_freq();

```
4 plus_freq();
5 minus_signal(); // функции кнопок
6 plus_signal();
7 step_select();
8 TIM_SR(TIM3) &= ~TIM_SR_UIF; // очистка флага прерывания
9 }
```

Главный блок программы будет содержать в себе основные настройки периферии и вывод информации на дисплей.

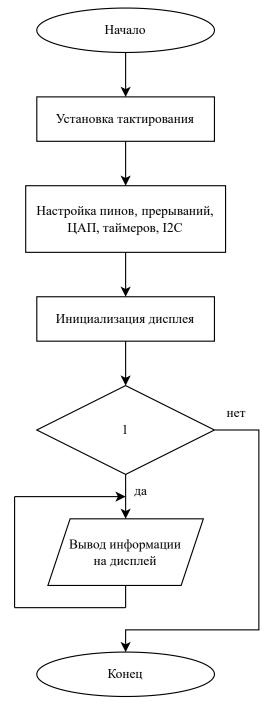


Рис. 2.10 Блок-схема главной функции.

#### Листинг 2.4

## Главная функция программы

```
1 int main(void)
2 {
     rcc_clock_setup_in_hse_8mhz_out_72mhz(); // установка тактирования
     nvic_setup();
     dac_setup();
     timers_setup();
     i2c_setup();
     ssd1306_init(I2C2, DEFAULT_7bit_OLED_SLAVE_ADDRESS, 128, 64); // инициализация дисплея
10
                 // переменная частоты
11
     wchar_t freq[8]; // буфер для wchar_t строки
12
     while (1)
13
14
       f = p_step / 24 * 125;
15
       swprintf(freq, sizeof(freq) / sizeof(wchar_t), L'"%d", f); // Использование swprintf для преобразования int в wchar_t*
16
       /* вывод информации на дисплей */
17
       ssd1306_clear();
       ssd1306_drawWCharStr(0, 0, white, nowrap, L"Форма сигнала:");
19
       switch (num_sig)
20
21
22
23
       ssd1306_drawWCharStr(0, 16, white, nowrap, L"Частота(Гц)");
24
       ssd1306_drawWCharStr(64, 16, white, nowrap, freq);
25
       ssd1306_drawWCharStr(0, 32, white, nowrap, L"Шar(Γц)");
26
       switch (num_step)
27
28
29
30
       ssd1306_refresh();
31
32
33
34
     return 0;
35 }
```

Полный код программы содержится в приложении. После написания программы произведём сборку проекта и получим сообщение об успешной компиляции (рис. 2.12).

Рис. 2.11 Компиляция проекта.

Для более подробной информации проверим проект с помощью функции «Inspect».

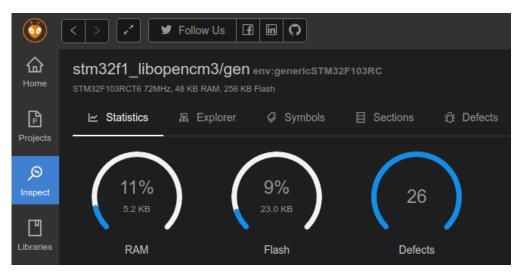


Рис. 2.12 Проверка проекта.

Среда разработки описала занимаемую память и нашла дефекты в проекте.

Defects Summary				Top Defects
Component	High	Medium	Low	Level Message
src				Low The comparison 'prev_val == 0' is always true.
				Low The comparison 'prev_val == 0' is always true.
Total	0	0	26	Low The comparison 'prev_val == 0' is always true.

Рис. 2.13 Дефекты проекта.

Дефекты оказались незначительные и на работу программы влияния не оказывают.

#### 2.6. Вывод

Таким образом, для реализации генератора сигналов был выбран микроконтроллер STM32F103RCT6 с использованием среды разработки PlatformIO и библиотеки libopencm3. Определен четкий план действий, включающий структуру программы, алгоритмы работы с цифро-аналоговым преобразователем, кнопками и дисплеем. Была разработана и скомпилирована результирующая программа, которая будет протестирована на макете устройства.

#### 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ

## 3.1. Проектирование

По структурной схеме (рис. 2.7) создадим схему электрическую принципиальную.

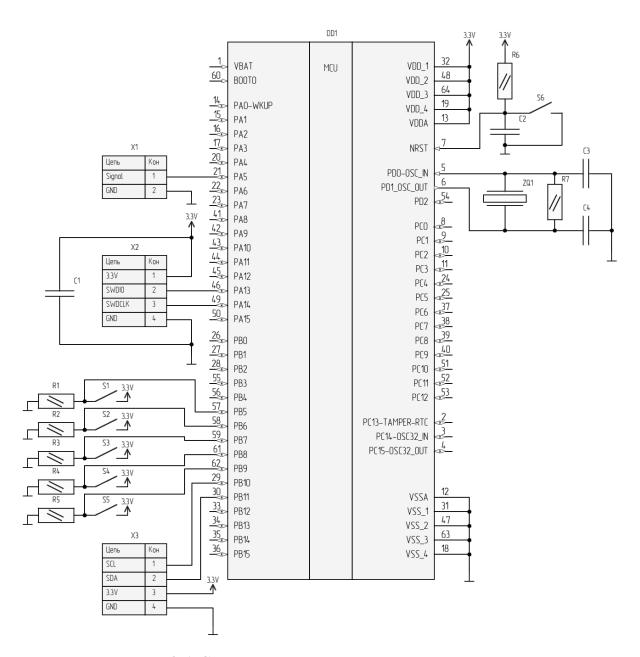


Рис. 3.1 Схема электрическая принципиальная.

Просто так контроллер работать не сможет. Необходим внешний кварцевый резонатор для стабилизации частоты системного тактового генерато-

ра, а также функция сброса. Эти узлы уже реализованы на отладочной плате микроконтроллера. Питание схемы будет подаваться через разъём SWD.

Для улучшения генерации будет задействован встроенный в цифроаналоговый преобразователь выходной буфер. При его использовании он будет срезать сигнал сверху и снизу на 0.2В, поэтому значения тоже следует срезать на эту же величину для корректной генерации.

В документе от STM про работу с цифро-аналоговым преобразователем есть формула для расчета выходного напряжения [19].

$$DAC_{output} = V_{REF} * \frac{DOR}{DAC_{MaxDigitalValue} + 1},$$
(3.1)

где  $DAC_{output}$  — выходное напряжение ЦАП,

 $V_{REF}$  — опорное напряжение,

DOR — цифровое значение выходного напряжения,

 $DAC_{MaxDigitalValue}$  — максимальное значение DOR.

Нам нужно найти какое значение соответствует напряжению 0.2B. Выразим DOR и подставим имеющиеся значения.

$$DOR = \frac{V_{REF}}{DAC_{output}} * DAC_{MaxDigitalValue} + 1 = \frac{3.3}{0.2} * (4095 + 1) = 248$$


Поэтому для отсчётов нужно будет указать смещение от нуля 248, а максимальное значение 4095 меньше на 248, то есть 3847.

Для управления потребуется 5 кнопок

- 1. Уменьшить частоту.
- 2. Увеличить частоту.
- 3. Предыдущий сигнал.
- 4. Следующий сигнал.
- 5. Выбор шага.

Выделим для кнопок выводы PB5 - PB9. Постоянно быть подключенными к напряжению или земле выводы не могут, т. к. не будет возможности подавать на них какой-либо информационный сигнал. На выводы могут наводиться произвольные потенциалы, что негативно влияет на работу схемы. Подобные потенциалы имитируют сигналы, которые не предусмотрены. Из-за них может нарушиться логика работы, поэтому их принято фиксировать [20].

Для этого используют подтягивающие (Pull - up) или заземляющие (Pull - down) резисторы. Они создают цепь, которая обеспечивает подтяжку сигнала к напряжению питания или земле. Если резисторы имеют большие сопротивления, то сигналы относят к слабым. При подключении сильных информационных сигналов происходит преодоление слабых и функциональность схемы не нарушается [21].

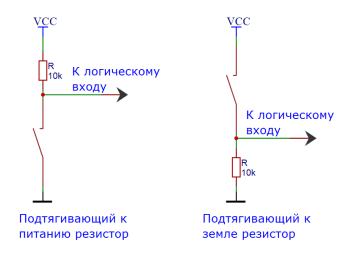

Puc. 3.2 Pull-up и Pull - down резисторы.

В схеме устройства будет использоваться подтяжка к земле для считывания высокого уровня сигнала, то есть будет использоваться прямая логика. Рассчитаем минимальное и максимальное сопротивление заземляющего резистора.

$$R_{min} = \frac{V_0}{I_{max}},\tag{3.2}$$

где  $V_0$  — напряжение логического нуля,  $I_{max}$  — максимальный ток вывода.

Согласно спецификации микроконтроллера напряжение логического нуля составляет 1,16 B, а максимальный протекающий ток через пин может быть 25 мА [10].

$$R_{min} = \frac{1,16}{25 * 10^{-3}} = 46,4 \text{ Om}.$$

Для расчета максимального сопротивления формула следующая:

$$R_{max} = \frac{t}{C_{I/O}},\tag{3.3}$$

где t — время нарастания сигнала,

 $C_{I/O}$  — ёмкость вывода.

Ёмкость вывода составляет 5 п $\Phi$ , время нарастания возьмём 1 микросекунду (стандартный сигнал 100 к $\Gamma$ ц).

$$R_{max} = \frac{1 * 10^{-6}}{5 * 10^{-12}} = 200 \text{ кОм.}$$

Из расчётов можно сделать вывод, что номинал резистора расположен в следующих границах.

$$46,4 \text{ Om} < R < 200 \text{ кOm}.$$

Разброс довольно большой, но из практики известно, что подтягивающий резистор имеет номинал 1 - 10 кОм.

Для отображения информации будет использоваться дисплей, работающий по интерфейсу I2C.

Данный интерфейс широко применяется в микропроцессорных системах и его достоинство состоит в том, что передача данных идёт всего через две линии [20]. Одна линия для информации (SDA), вторая для синхросигнала (SCL). Для них также используются подтягивающие резисторы.

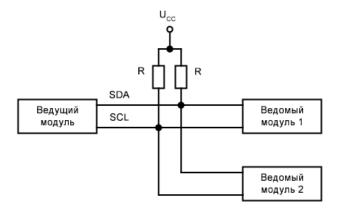


Рис. 3.3 Организация интерфейса.

Интерфейс в микроконтроллере расположен на выводах PB10 (SCL) и PB11 (SDA). Также для дисплея потребуется питание 3.3 В.

Дисплей и кнопки расположим на макетной плате размером 50 на 50 мм.

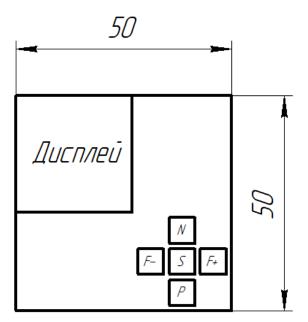


Рис. 3.4 Расположение периферии.

#### Назначения кнопок:

- 1. F- уменьшить частоту.
- 2. F+ увеличить частоту.
- 3. Р предыдущий сигнал.
- 4. N следующий сигнал.
- 5. S переключить шаг по частоте.

В результате сборки получилась плата с периферией.

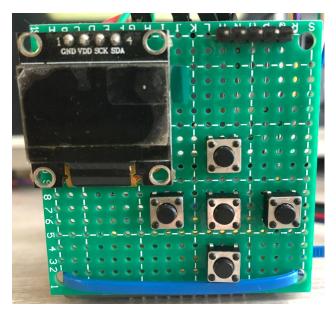


Рис. 3.5 Плата периферии.

Макет устройства будет состоять из отладочной платы микроконтроллера и полученной платы периферии. Обе части будут соединены проводами. Выход цифро-аналогового преобразователя, на котором генерируется сигнал, расположен на отладочной плате. В результате конструирования получился следующий макет устройства (рис. 3.6).

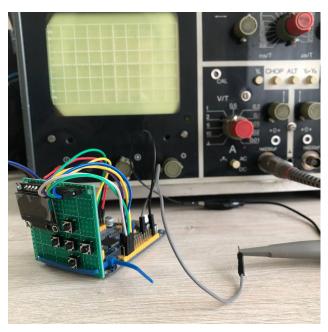


Рис. 3.6 Макет устройства.

## 3.2. Тестирование устройства

Протестируем работоспособность полученного устройства. Будем отслеживать состояние устройства и информацию в отладчике. В отладчике будем отслеживать следующие переменные:

- 1. f расчетная частота.
- 2. step код частоты (шаг по частоте).
- 3. num\_step номер шага.
- 4. num\_sig номер сигнала.
- 5. signal буфер сигнала.

После запуска устройства на экране появляются строки с пустыми параметрами формы сигнала, частоты и шага.

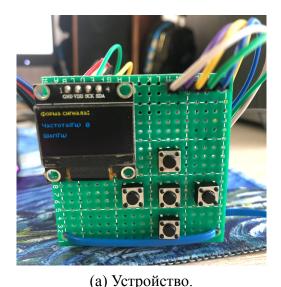


Рис. 3.7 Начальное состояние.

Логика работы дисплея описана блок-схемой (рис. 3.8).

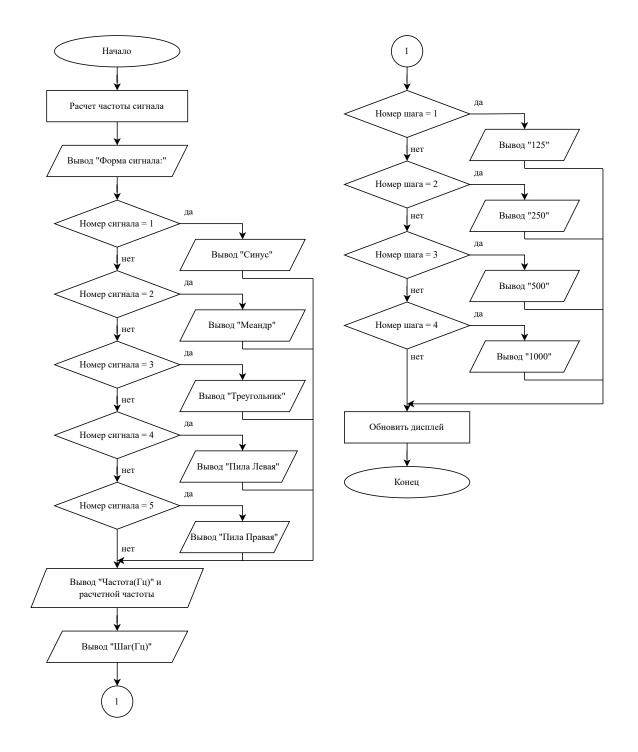


Рис. 3.8 Алгоритм дисплея.

Требуется выставить параметры сигнала. Клавишами N и P выбирается форма сигнала. При нажатии клавиши N выполняется алгоритм, описанный блок-схемой (рис. 3.10). Для клавиши P алгоритм отличается только тем, что номер сигнала нужно декрементировать.

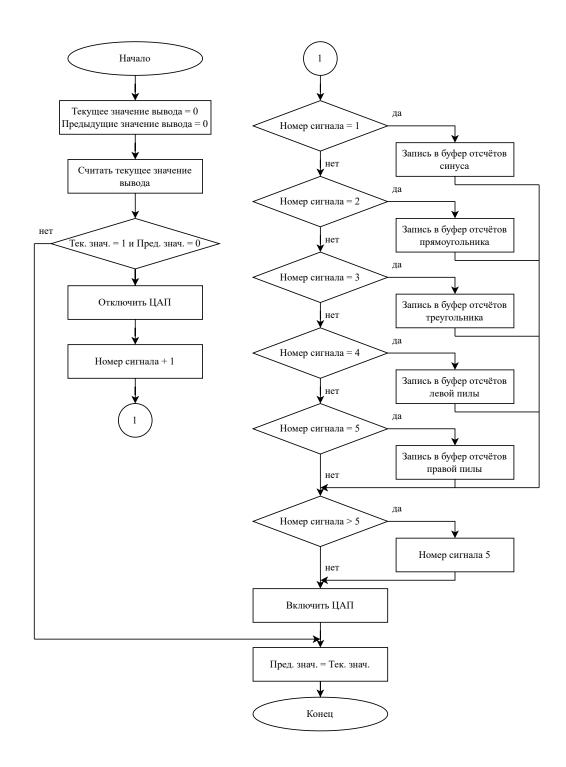


Рис. 3.9 Выбор следующего сигнала.

При выборе сигнала пользователь листает формы сигнала, а микроконтроллер заполняет буфер отсчётами выбранного сигнала. Выберем сигнал синуса.

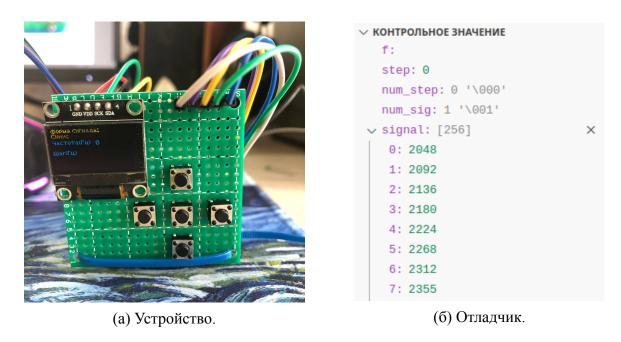


Рис. 3.10 Выбор сигнала синуса.

Теперь нужно выбрать величину шага, с которым будет регулироваться частота сигнала. Алгоритм для установки шага следующий (рис. 3.16).

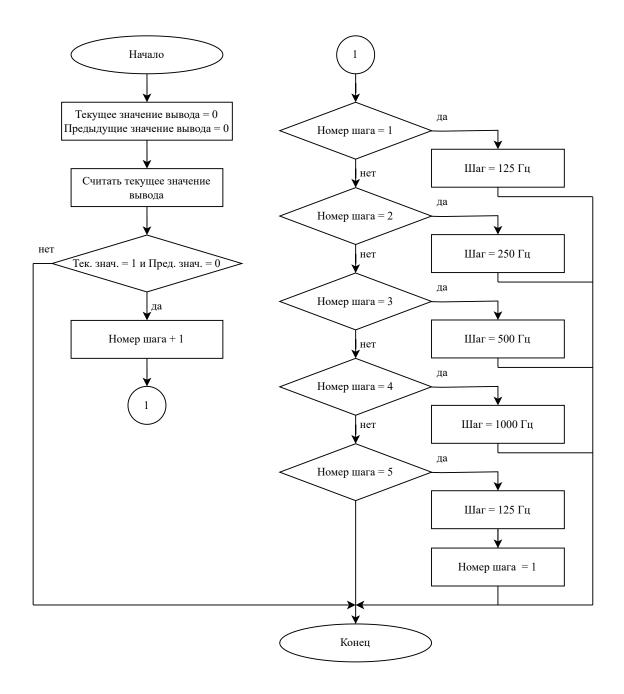


Рис. 3.11 Выбор шага.

Как можно заметить из блок-схемы всего есть 4 шага:

- 1. 125 Гц.
- 2. 250 Гц.
- 3. 500 Гц.
- 4. 1000 Гц.

Выберем для примера шаг 125 Гц.


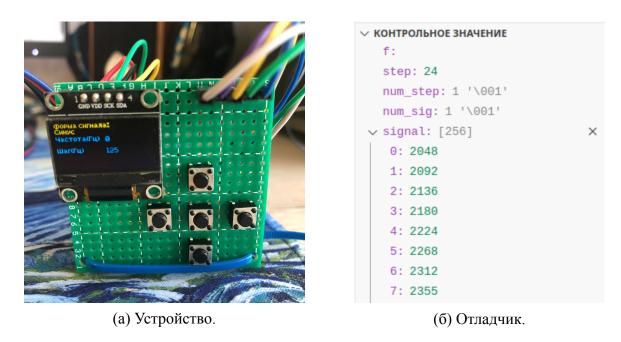



Рис. 3.12 Выбор шага 125 Гц.

Выбор шага происходит циклично, поэтому для него требуется только одна кнопка. Самим же шагом по частоте является переменная step, которая содержит в себе для микроконтроллера код частоты, соответствующий частотам генерируемого сигнала.

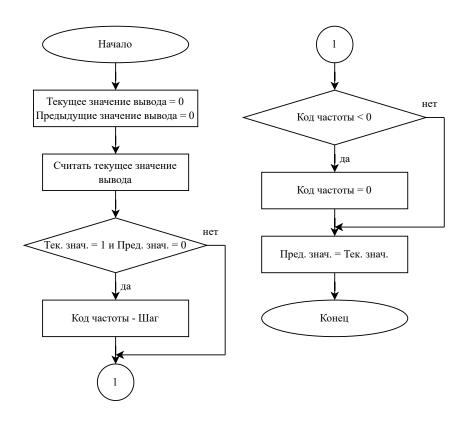С помощью клавиш F- и F+ регулируется частота с заданным шагом. Возможный диапазон частот, который можно выставить 125 - 50000 Гц. Алгоритм представлен блок-схемами (рис. 3.20).



### (а) Уменьшение частоты.

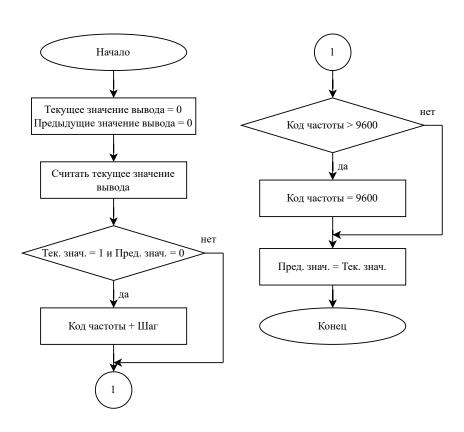

(б) Увеличение частоты.

Рис. 3.13 Регулировка частоты.

Все функции отрабатывают корректно. Выставим сигнал синуса с частотой 1875 Гц.

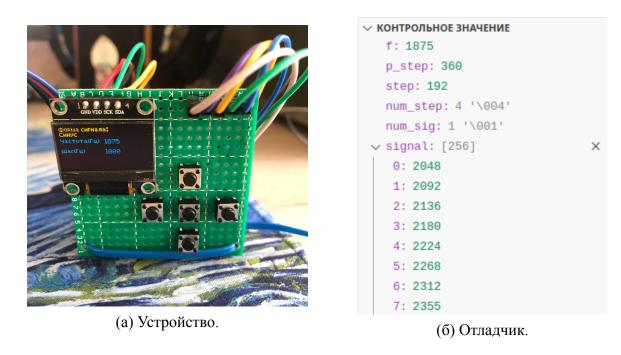


Рис. 3.14 Выставленные параметры.

Снимем сигнал с осциллографа.

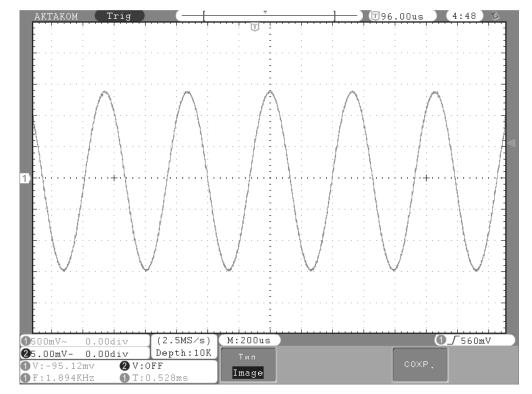


Рис. 3.15 Синус 1875 Гц.

Рассмотрим все формы сигналов на частоте 1 кГц

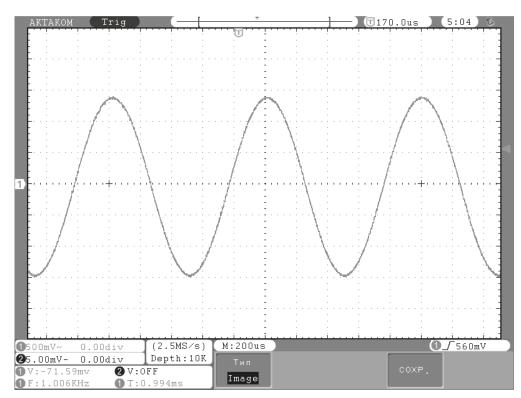


Рис. 3.16 Синус 1 кГц.

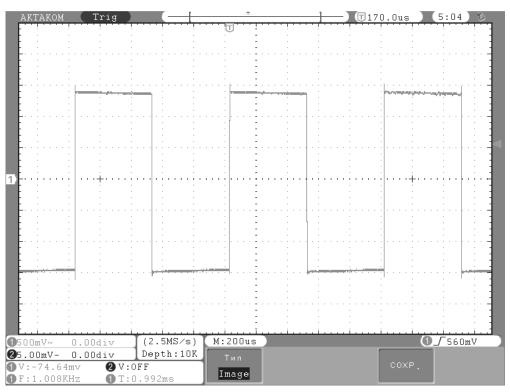


Рис. 3.17 Прямоугольник 1 кГц.

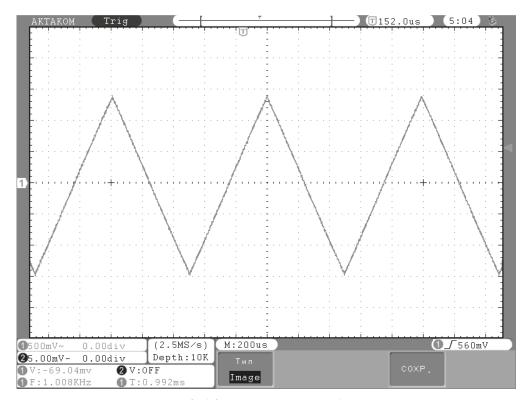


Рис. 3.18 Треугольник 1 кГц.

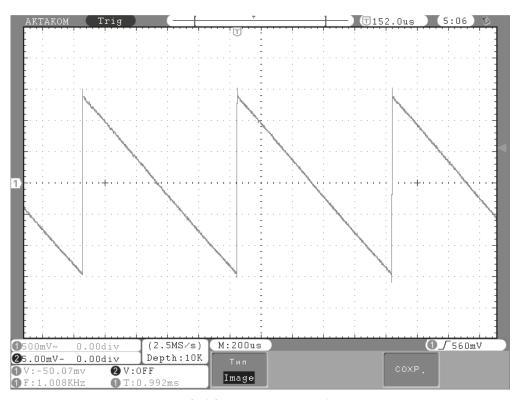


Рис. 3.19 Пила левая 1 кГц.

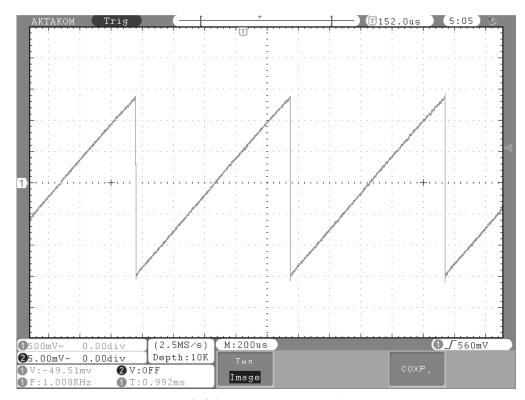


Рис. 3.20 Пила правая 1 кГц.

Как можно заметить устройство генерирует все заданные формы сигналов. Рассмотрим более высокие частоты синуса.

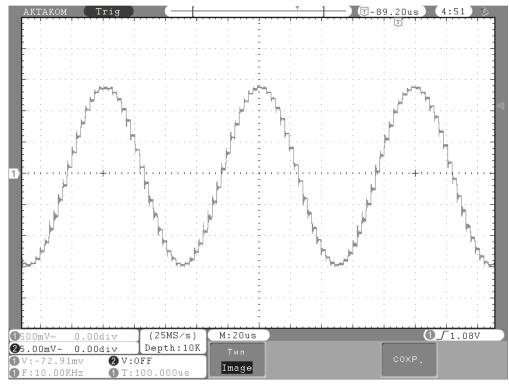


Рис. 3.21 Синус 10 кГц.

На 10 кГц уже можно наблюдать, что отсчёты сигнала не такие ровные. На 50 кГц синусоиду уже трудно узнать. На её период приходится 8 отсчётов.

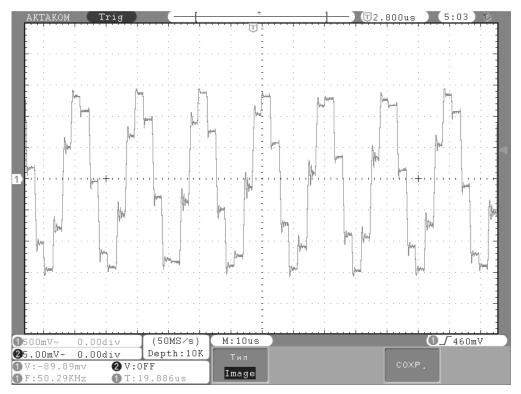


Рис. 3.22 Синус 50 кГц.

Исходя из этого можно сделать вывод, что присутствует шум цифроаналогового преобразователя.

#### 3.3. Вывод

Таким образом, генератор сигналов был реализован в виде прототипа. Тестирование показало, что устройство успешно выполняет заданные функции. Были проверены различные формы сигналов, а также возможность регулирования частоты с заданным шагом. Дополнительно был проведен анализ качества сигнала при различных частотах, что позволило выявить наличие шума цифро-аналогового преобразователя.

В качестве возможных усовершенствований можно рассмотреть:

- 1. Установка фильтра на выход цифро-аналогового преобразователя.
- 2. Возможность регулировки амплитуды.
- 3. Возможность регулировки фазы.
- 4. Разработка печатной платы и корпуса.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель — разработан программный генератор сигналов на микроконтроллере STM32F103RCT6, позволяющий генерировать сигналы разной формы, со следующими характеристиками:

- Формы сигналов: синус, треугольник, прямоугольник, пилообразная, обратная пилообразная.
- Частота сигнала: 125 50000 Гц.
- Амплитуда: 3 В.
- Шаг по частоте: 125, 250, 500, 1000 Гц.

Помимо микроконтроллера генератор состоит из дисплея с разрешением 128 на 64 пикселя, работающего по интерфейсу I2C, и пяти кнопок управления.

Для достижения поставленной цели были выполнены все задачи, а именно:

- 1. Выбран метод генерации сигналов.
- 2. Выбран микроконтроллер.
- 3. Выбрана среда разработки.
- 4. Разработана программа.
- 5. Спроектировано устройство.
- 6. Протестирован генератор.

Реализованный генератор сигналов отличается простотой, так как использует встроенный цифро-аналоговый преобразователь микроконтроллера и тем самым компактен, а также доступные элементы периферии ввиду этого также его плюсом является невысокая стоимость.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Дьяконов, В. П. Генерация и генераторы сигналов. Москва: ДМК Пресс, 2009. 384 с.
- 2. Хоровиц, П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл; П. Хоровиц, У. Хилл; Пер. с англ. Б.Н. Бронина [и др.]. 6. изд.. Москва : Мир, 2003. 704 с.
- 3. Исследование способов генерации сигналов [Электронный ресурс] Лаборатория Электронных Средств Обучения (ЛЭСО) СибГУТИ. Режим доступа: http://www.labfor.ru/guidance/fpga-dsp/dds.
- 4. Аминев, А. В. Основы радиоэлектроники: измерения в телекоммуникационных системах: Учебное пособие / А. В. Аминев, А. В. Блохин. – 1-е изд.. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 223 с.
- 5. Vankka J., Halonen K. A. I. Direct digital synthesizers: theory, design and applications. Springer Science & Business Media, 2001. T. 614.
- Беспалов, Н. Н. Применение итерационного метода CORDIC для реализации алгоритма трёхфазного генератора / Н. Н. Беспалов, А. В. Волков, А. Д. Ваничкин // Научно-технический вестник Поволжья. – 2020. – № 7. – С. 43-46.
- 7. Генератор сигналов для DAC. [Электронный ресурс] PROGCONT.RU. Режим доступа: https://progcont.ru/?articles=54&category articles=ALL.
- 8. Евстифеев, А. В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы "ATMEL" / А. В. Евстифеев ; А.В. Евстифеев. Москва : Додэка-XXI, 2004. 558 с. (Мировая электроника).
- 9. Конченков, В. И. Семейство микроконтроллеров STM32. Программирование и применение : учебное пособие / В. И. Конченков, В. Н. Скакунов. Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2015. 78 с.

- 10. Datasheet STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE. [Электронный ресурс] Официальный сайт STMicroelectronics. Режим доступа: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103rc.pdf.
- 11. Datasheet STM32L010F4, STM32L010K4. [Электронный ресурс] Официальный сайт STMicroelectronics. Режим доступа: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l010f4.pdf.
- 12. Datasheet ATmega32/L. [Электронный ресурс] Официальный сайт Microchip. Режим доступа: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc2503.pdf.
- 13. Datasheet ATtiny4 / ATtiny5 / ATtiny9 / ATtiny10. [Электронный ресурс] Официальный сайт Microchip. Режим доступа: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/atmel-8127-avr-8-bit-microcontroller-attiny4-attiny5-attiny9-attiny10\_datasheet.pdf.
- 14. STM32CubeIDE [Электронный ресурс] Официальный сайт STMicroelectronics. Режим доступа: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html.
- 15. Description of STM32F1 HAL and low-layer drivers [Электронный ресурс] Официальный сайт STMicroelectronics. Режим доступа: https://www.st. com/resource/en/user\_manual/um1850-description-of-stm32f1-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf.
- 16. PlatformIO [Электронный ресурс] Официальный сайт PlatformIO. Режим доступа: https://platformio.org/.
- 17. Docs PlatformIO [Электронный ресурс] Официальный сайт PlatformIO. Режим доступа: https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/pioide. html#platformio-for-vscode.
- 18. LibOpenCM3 [Электронный ресурс] Официальный сайт LibOpenCM3. Режим доступа: https://libopencm3.org/.

- 19. Audio and waveform generation using the DAC in STM32 products. [Электронный ресурс] Официальный сайт STMicroelectronics. Режим доступа: https://www.st.com/resource/en/application\_note/an3126-audio-and-waveform-generation-using-the-dac-in-stm32-products-stmicroelectronics. pdf.
- 20. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд //СПб.: БВХ-Петербург. 2007.
- 21. Шаталов, Д. А. Применение подтягивающих и заземляющих резисторов при проектировании цифровых устройств / Д. А. Шаталов, В. Е. Драч // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 3-1(72). С. 28-31.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Программа генератора сигналов.

```
#include <stdio.h>
 2 #include <wchar.h>
     #include libopencm3/stm32/rcc.h>
     #include libopencm3/stm32/flash.h>
     #include libopencm3/stm32/gpio.h>
     #include libopencm3/stm32/timer.h>
     #include libopencm3/cm3/nvic.h>
      #include libopencm3/stm32/dac.h>
     #include libopencm3/stm32/i2c.h>
     #include <ssd1306_i2c.h>
11
12
     static void gpio setup(void); // установить входы/выходы
     static void dac_setup(void); // настройка цап
     static void i2c_setup(void); // настройка и2ц
     static void timers_setup(void); // настройка таймеров
     static void nvic setup(void); // настройка прерываний
17
     void minus freq(void);
      void plus_freq(void);
                                                     //
     void minus_signal(void);
                                                        // функции для кнопок
                                                      //
     void plus_signal(void);
     void step_select(void);
21
     uint16_t p_acc = 0;
                                                // аккумулятор фазы
int p_step = 0;
                                            // код частоты 192 - 1khz
uint16_t step = 0;
                                              // размер шага
     uint16_t signal[256] = {0}; // буфер для цапа
     int8\_t num\_sig = 0;
                                                 // номер сигнала
     int8 t num step = 0;
                                                  // номер шага
29
     /* отсчеты сигналов
     uint16 t sinus[256] = {2048, 2092, 2136, 2180, 2224, 2268, 2312, 2355, 2399, 2442,
31
                              2485, 2527, 2570, 2612, 2654, 2695, 2736, 2777, 2817, 2857, 2896, 2934, 2973, 3010, 3047, 2857, 2857, 2857, 2857, 2857
32
                              3084, 3119, 3155, 3189, 3223, 3256, 3288, 3320, 3351, 3381, 3410, 3439, 3466, 3493, 3519,
33
                              3544, 3568, 3591, 3613, 3635, 3655, 3674, 3693, 3710, 3726, 3742, 3756, 3770, 3782, 3793,
34
                              3803, 3812, 3821, 3828, 3833, 3838, 3842, 3845, 3846, 3847, 3846, 3845, 3842, 3838, 3833,
35
                              3828, 3821, 3812, 3803, 3793, 3782, 3770, 3756, 3742, 3726, 3710, 3693, 3674, 3655, 3635,
36
                              3613, 3591, 3568, 3544, 3519, 3493, 3466, 3439, 3410, 3381, 3351, 3320, 3288, 3256, 3223,
37
                              3189, 3155, 3119, 3084, 3047, 3010, 2973, 2934, 2896, 2857, 2817, 2777, 2736, 2695, 2654,
38
                              2612, 2570, 2527, 2485, 2442, 2399, 2355, 2312, 2268, 2224, 2180, 2136, 2092, 2048, 2003,
39
                              1959, 1915, 1871, 1827, 1783, 1740, 1696, 1653, 1610, 1568, 1525, 1483, 1441, 1400, 1359,
40
                              1318, 1278, 1238, 1199, 1161, 1122, 1085, 1048, 1011, 976, 940, 906, 872, 839, 807, 775,
41
                              744, 714, 685, 656, 629, 602, 576, 551, 527, 504, 482, 460, 440, 421, 402, 385, 369, 353,
42
                              339, 325, 313, 302, 292, 283, 274, 267, 262, 257, 253, 250, 249, 248, 249, 250, 253, 257,
43
                              262, 267, 274, 283, 292, 302, 313, 325, 339, 353, 369, 385, 402, 421, 440, 460, 482, 504,
44
                              527, 551, 576, 602, 629, 656, 685, 714, 744, 775, 807, 839, 872, 906, 940, 976, 1011, 1048,
45
                              1085, 1122, 1161, 1199, 1238, 1278, 1318, 1359, 1400, 1441, 1483, 1525, 1568, 1610, 1653,
                              1696, 1740, 1783, 1827, 1871, 1915, 1959, 2003};
47
                                 */
48 /*
```

```
49 uint16_t square[256] = {3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 384
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847, 3847,
    50
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3
    51
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3
    52
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3
    53
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3
    54
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3
    55
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3
    56
                                                                                                   3847, 3847, 3847, 3847, 3
    57
                                                                                                   59
                                                                                                   60
                                                                                                   61
                                                                                                   62
                                                                                                   64
                                                                                                   65
    66 /*
    67 uint16_t triangle[256] = {248, 276, 304, 332, 360, 389, 417, 445, 473, 501, 529, 557, 585, 614, 642, 670, 698,
                                                                                                         726, 754, 782, 810, 838, 867, 895, 923, 951, 979, 1007, 1035, 1063, 1092, 1120, 1148, 1176, 1204, 1232, 1260,
                                                                                                          69
                                                                                                         1823, 1851, 1879, 1907, 1935, 1963, 1991, 2019, 2048, 2076, 2104, 2132, 2160, 2188, 2216, 2244, 2272, 2301, 2329,
    70
                                                                                                         2357, 2385, 2413, 2441, 2469, 2497, 2525, 2554, 2582, 2610, 2638, 2666, 2694, 2722, 2750, 2779, 2807, 2835, 2863,
    71
                                                                                                         2891, 2919, 2947, 2975, 3003, 3032, 3060, 3088, 3116, 3144, 3172, 3200, 3228, 3257, 3285, 3313, 3341, 3369, 3397,
    72
                                                                                                         3425, 3453, 3481, 3510, 3538, 3566, 3594, 3622, 3650, 3678, 3706, 3735, 3763, 3791, 3819, 3847, 3819, 3791, 3763,
                                                                                                         3735, 3706, 3678, 3650, 3622, 3594, 3566, 3538, 3510, 3481, 3453, 3425, 3397, 3369, 3341, 3313, 3285, 3257, 3228, 3267, 3268, 3267, 3268, 3267, 3268, 3267, 3268, 3268, 3268, 3268, 3268
    74
                                                                                                         3200, 3172, 3144, 3116, 3088, 3060, 3032, 3003, 2975, 2947, 2919, 2891, 2863, 2835, 2807, 2779, 2750, 2722, 2694,
    75
                                                                                                         2666, 2638, 2610, 2582, 2554, 2525, 2497, 2469, 2441, 2413, 2385, 2357, 2329, 2301, 2272, 2244, 2216, 2188, 2160,
    76
                                                                                                         2132, 2104, 2076, 2048, 2019, 1991, 1963, 1935, 1907, 1879, 1851, 1823, 1794, 1766, 1738, 1710, 1682, 1654, 1626,
    77
                                                                                                          1598, 1570, 1541, 1513, 1485, 1457, 1429, 1401, 1373, 1345, 1316, 1288, 1260, 1232, 1204, 1176, 1148, 1120, 1092, 1204, 1176, 1148, 1120, 1092, 1120, 1120, 1120, 1120, 1120
      78
                                                                                                          1063, 1035, 1007, 979, 951, 923, 895, 867, 838, 810, 782, 754, 726, 698, 670, 642, 614, 585, 557, 529, 501, 473,
    79
                                                                                                         445, 417, 389, 360, 332, 304, 276};
    80
   81 /*
    82 uint16_t1_saw[256] = {248, 262, 276, 290, 304, 319, 333, 347, 361, 375, 389, 403, 417, 431, 446, 460, 474,
                                                                                               83
                                                                                               798, 813, 827, 841, 855, 869, 883, 897, 911, 925, 940, 954, 968, 982, 996, 1010, 1024, 1038, 1052, 1067, 1081,
    84
                                                                                                1095, 1109, 1123, 1137, 1151, 1165, 1180, 1194, 1208, 1222, 1236, 1250, 1264, 1278, 1292, 1307, 1321, 1335, 1349,
    85
    86
                                                                                                1363, 1377, 1391, 1405, 1419, 1434, 1448, 1462, 1476, 1490, 1504, 1518, 1532, 1546, 1561, 1575, 1589, 1603, 1617,
                                                                                                1631, 1645, 1659, 1673, 1688, 1702, 1716, 1730, 1744, 1758, 1772, 1786, 1801, 1815, 1829, 1843, 1857, 1871, 1885, 1871, 1885, 1871, 1885, 1871, 1885, 1885, 1885, 1885, 1885
    87
                                                                                                1899, 1913, 1928, 1942, 1956, 1970, 1984, 1998, 2012, 2026, 2040, 2055, 2069, 2083, 2097, 2111, 2125, 2139, 2153,
                                                                                               2167, 2182, 2196, 2210, 2224, 2238, 2252, 2266, 2280, 2294, 2309, 2323, 2337, 2351, 2365, 2379, 2393, 2407, 2422,
    89
                                                                                               2436, 2450, 2464, 2478, 2492, 2506, 2520, 2534, 2549, 2563, 2577, 2591, 2605, 2619, 2633, 2647, 2661, 2676, 2690,
                                                                                               2704, 2718, 2732, 2746, 2760, 2774, 2788, 2803, 2817, 2831, 2845, 2859, 2873, 2887, 2901, 2915, 2930, 2944, 2958,
                                                                                               2972, 2986, 3000, 3014, 3028, 3043, 3057, 3071, 3085, 3099, 3113, 3127, 3141, 3155, 3170, 3184, 3198, 3212, 3226,
    92
                                                                                               3240, 3254, 3268, 3282, 3297, 3311, 3325, 3339, 3353, 3367, 3381, 3395, 3409, 3424, 3438, 3452, 3466, 3480, 3494,
    93
                                                                                               3508, 3522, 3536, 3551, 3565, 3579, 3593, 3607, 3621, 3635, 3649, 3664, 3678, 3692, 3706, 3720, 3734, 3748, 3762,
    94
    95
                                                                                               3776, 3791, 3805, 3819, 3833, 3847};
                                                                                                     */
    97 uint16_t r_saw[256] = {3847, 3833, 3819, 3805, 3791, 3776, 3762, 3748, 3734, 3720, 3706, 3692, 3678, 3664,
                                                                                               3649, 3635, 3621, 3607, 3593, 3579, 3565, 3551, 3536, 3522, 3508, 3494, 3480, 3466, 3452, 3438, 3424, 3409,
    98
                                                                                               3395, 3381, 3367, 3353, 3339, 3325, 3311, 3297, 3282, 3268, 3254, 3240, 3226, 3212, 3198, 3184, 3170, 3155,
    99
                                                                                               3141, 3127, 3113, 3099, 3085, 3071, 3057, 3043, 3028, 3014, 3000, 2986, 2972, 2958, 2944, 2930, 2915, 2901, 3014, 3014, 3015, 3015, 3015, 3015, 3015
100
                                                                                               2887, 2873, 2859, 2845, 2831, 2817, 2803, 2788, 2774, 2760, 2746, 2732, 2718, 2704, 2690, 2676, 2661, 2647,
101
                                                                                               2633, 2619, 2605, 2591, 2577, 2563, 2549, 2534, 2520, 2506, 2492, 2478, 2464, 2450, 2436, 2422, 2407, 2393,
102
```

```
2379, 2365, 2351, 2337, 2323, 2309, 2294, 2280, 2266, 2252, 2238, 2224, 2210, 2196, 2182, 2167, 2153, 2139,
103
                 2125, 2111, 2097, 2083, 2069, 2055, 2040, 2026, 2012, 1998, 1984, 1970, 1956, 1942, 1928, 1913, 1899, 1885,
104
                 1871, 1857, 1843, 1829, 1815, 1801, 1786, 1772, 1758, 1744, 1730, 1716, 1702, 1688, 1673, 1659, 1645, 1631,
105
                  1617, 1603, 1589, 1575, 1561, 1546, 1532, 1518, 1504, 1490, 1476, 1462, 1448, 1434, 1419, 1405, 1391, 1377,
106
                  1363, 1349, 1335, 1321, 1307, 1292, 1278, 1264, 1250, 1236, 1222, 1208, 1194, 1180, 1165, 1151, 1137, 1123,
107
                 1109, 1095, 1081, 1067, 1052, 1038, 1024, 1010, 996, 982, 968, 954, 940, 925, 911, 897, 883, 869, 855, 841,
108
                 827, 813, 798, 784, 770, 756, 742, 728, 714, 700, 686, 671, 657, 643, 629, 615, 601, 587, 573, 559, 544, 530,
109
                 516, 502, 488, 474, 460, 446, 431, 417, 403, 389, 375, 361, 347, 333, 319, 304, 290, 276, 262, 248};
110
111 /*
    void tim2_isr(void) // обработчик прерывания таймера2 (ЦАП)
112
113 {
      dac_load_data_buffer_single(signal[p_acc >> 8], RIGHT12, CHANNEL_2); // загрузка буфера в цап
114
      p_acc += p_step;
                                                      // шаг
115
      TIM_SR(TIM2) &= ~TIM_SR_UIF;
                                                                  // очистка флага прерывания
116
117 }
118
119 void tim3_isr(void) // обработчик прерывания таймера3 (обработка кнопок)
120 {
      minus_freq();
121
122
      plus_freq();
      minus_signal(); // функции кнопок
123
      plus signal();
124
      step select();
125
      TIM_SR(TIM3) &= ~TIM_SR_UIF; // очистка флага прерывания
126
127 }
128
129 int main(void)
130 {
131
      rcc_clock_setup_in_hse_8mhz_out_72mhz(); // установка тактирования
132
      gpio_setup();
133
      nvic_setup();
      dac setup();
134
135
      timers_setup();
      i2c_setup();
136
      ssd1306_init(I2C2, DEFAULT_7bit_OLED_SLAVE_ADDRESS, 128, 64); // инициализация дисплея
137
138
                  // переменная частоты
139
      int f = 0;
140
      wchar_t freq[8]; // буфер для wchar_t строки
      while (1)
141
      {
142
        f = p step / 24 * 125;
143
        swprintf(freq, sizeof(freq) / sizeof(wchar_t), L"%d", f); // Использование swprintf для преобразования int в wchar_t*
144
        /* вывод информации на дисплей */
145
        ssd1306 clear();
146
        ssd1306_drawWCharStr(0, 0, white, nowrap, L"Форма сигнала:");
147
        switch (num_sig)
148
149
        {
150
           ssd1306 drawWCharStr(0, 8, white, nowrap, L"Синус");
151
           break:
152
153
154
           ssd1306_drawWCharStr(0, 8, white, nowrap, L"Meaндр");
155
           break;
156
        case 3:
```

```
ssd1306_drawWCharStr(0, 8, white, nowrap, L"Треугольник");
157
158
          break:
        case 4:
159
          ssd1306_drawWCharStr(0, 8, white, nowrap, L"Пила Левая");
160
          break;
161
162
        case 5:
          ssd1306_drawWCharStr(0, 8, white, nowrap, L"Пила Правая");
163
          break;
164
165
        ssd1306_drawWCharStr(0, 16, white, nowrap, L"Частота(Гц)");
166
        ssd1306_drawWCharStr(64, 16, white, nowrap, freq);
167
        ssd1306\_drawWCharStr(0, 32, white, nowrap, L"IIIar(\Gamma {\tt II})");
168
        switch (num_step)
169
170
171
        case 1:
          ssd1306_drawWCharStr(64, 32, white, nowrap, L"125");
172
173
          break:
174
175
          ssd1306_drawWCharStr(64, 32, white, nowrap, L"250");
176
          break;
        case 3:
177
          ssd1306 drawWCharStr(64, 32, white, nowrap, L"500");
178
          break;
179
        case 4:
180
181
          ssd1306_drawWCharStr(64, 32, white, nowrap, L"1000");
          break;
182
        }
183
184
        ssd1306_refresh();
185
186
      return 0;
187
188
189
   static void gpio_setup(void)
190
      // rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOD); // тактирование портов
191
      rcc periph clock enable(RCC GPIOB);
192
      gpio set mode(GPIOB, GPIO MODE INPUT, GPIO CNF INPUT PULL UPDOWN, GPIO9 | GPIO5 | GPIO6 | GPIO7 | GPIO8); //
193
          входы для кнопок, подтянуты к земле
      // gpio_set_mode(GPIOD, GPIO_MODE_OUTPUT_50_MHZ, GPIO_CNF_OUTPUT_PUSHPULL, GPIO2);
194
195
196
197 static void dac_setup(void)
198
      rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOA);
199
      gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT_2_MHZ, GPIO_CNF_OUTPUT_ALTFN_PUSHPULL, GPIO5);
200
      rcc_periph_clock_enable(RCC_DAC); // тактирование цапа и настройка вывода
201
202
      dac_enable(CHANNEL_2);
                                      // включить цап
203
204
205 static void i2c_setup(void)
206 {
207
      rcc_periph_clock_enable(RCC_I2C2);
      /* Set alternate functions for the SCL and SDA pins of I2C2. */
208
      gpio_set_mode(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT_50_MHZ,
209
```

```
GPIO_CNF_OUTPUT_ALTFN_OPENDRAIN,
210
              GPIO_I2C2_SCL | GPIO_I2C2_SDA);
211
212
      /* Disable the I2C before changing any configuration. */
213
      i2c_peripheral_disable(I2C2);
214
215
      /* APB1 is running at 36MHz. */
216
      i2c_set_clock_frequency(I2C2, I2C_CR2_FREQ_36MHZ);
217
218
      /* 400KHz - I2C Fast Mode */
219
      i2c\_set\_fast\_mode(I2C2);
220
221
222
       * fclock for I2C is 36MHz APB2 -> cycle time 28ns, low time at 400kHz
223
       * incl trise -> Thigh = 1600ns; CCR = tlow/tcycle = 0x1C,9;
224
       * Datasheet suggests 0x1e.
225
226
227
      i2c_set_ccr(I2C2, 0x1e);
228
229
       * fclock for I2C is 36MHz -> cycle time 28ns, rise time for
230
       * 400kHz => 300ns and 100kHz => 1000ns; 300ns/28ns = 10;
231
232
       * Incremented by 1 -> 11.
233
234
      i2c_set_trise(I2C2, 0x0b);
235
236
       * Enable ACK on I2C
237
238
      i2c_enable_ack(I2C2);
239
240
241
242
       * This is our slave address - needed only if we want to receive from
       * other masters.
243
       */
244
      i2c_set_own_7bit_slave_address(I2C2, 0x32);
245
246
      /* If everything is configured -> enable the peripheral. */
247
      i2c_peripheral_enable(I2C2);
248
249 }
250
251 static void timers_setup(void)
252
      rcc_periph_clock_enable(RCC_TIM2);
253
      rcc_periph_clock_enable(RCC_TIM3);
254
255
256
      /* Стартовое значение таймера */
      TIM_CNT(TIM2) = 1;
257
      TIM_CNT(TIM3) = 1;
258
259
      /* Предделитель 36MHz/36000 => 1000 отсчетов в секунду */
260
261
      TIM_PSC(TIM2) = 18;
      TIM_PSC(TIM3) = 36000;
262
263
```

```
/* Период таймера */
264
      TIM_ARR(TIM2) = 10;
265
      TIM\_ARR(TIM3) = 250;
266
267
      /* Включить прерывания */
268
      TIM_DIER(TIM2) |= TIM_DIER_UIE;
269
      TIM_DIER(TIM3) |= TIM_DIER_UIE;
270
271
272
      /* Запустить таймер */
      TIM_CR1(TIM2) |= TIM_CR1_CEN;
273
      TIM_CR1(TIM3) = TIM_CR1_CEN;
274
275
276
277 static void nvic_setup(void)
278
      /* Активировать прерывания и установить приоритеты */
279
      nvic_enable_irq(NVIC_TIM2_IRQ);
280
281
      nvic_set_priority(NVIC_TIM2_IRQ, 2);
      nvic_enable_irq(NVIC_TIM3_IRQ);
282
      nvic_set_priority(NVIC_TIM3_IRQ, 1);
283
284 }
285
286
    void minus freq(void)
287
288
      bool cur_val = 0;
      bool prev_val = 0;
289
      cur_val = gpio_get(GPIOB, GPIO5);
290
291
      if (cur_val == 1 && prev_val == 0)
292
293
        p_step -= step;
294
      if (p_{step} < 0) // ограничение 0
295
296
297
        p_step = 0;
298
      prev_val = cur_val;
299
300 }
301
302 void plus_freq(void)
303 {
      bool cur_val = 0;
304
      bool prev_val = 0;
305
      cur_val = gpio_get(GPIOB, GPIO6);
306
      if (cur_val == 1 && prev_val == 0)
307
308
        p_step += step;
309
310
      }
      if (p_step > 9600) // ограничение 50 к\Gammaц
311
312
        p_step = 9600;
313
314
315
      prev_val = cur_val;
316
317
```

```
318 void minus_signal(void)
319
      bool cur_val = 0;
320
      bool prev_val = 0;
321
      cur_val = gpio_get(GPIOB, GPIO7);
322
      if (cur_val == 1 && prev_val == 0)
323
324
         dac\_disable(CHANNEL\_2);
325
         num_sig = 1;
326
         if(num\_sig < 1)
327
           num\_sig = 1;
328
         switch (num_sig)
329
330
331
         case 1:
            for (int i = 0; i < 256; i++)
332
              signal[i] = sinus[i];
333
           break;
334
335
         case 2:
            for (int i = 0; i < 256; i++)
336
              signal[i] = square[i];
337
           break;
338
         case 3:
339
            for (int i = 0; i < 256; i++)
340
              signal[i] = triangle[i];
341
342
           break;
         case 4:
343
            for (int i = 0; i < 256; i++)
344
345
              signal[i] = l\_saw[i];
           break;
346
         case 5:
347
            for (int i = 0; i < 256; i++)
348
              signal[i] = r_saw[i];
349
350
           break;
351
         dac_enable(CHANNEL_2);
352
353
      prev_val = cur_val;
354
355
356
    void plus_signal(void)
357
358 {
      bool cur_val = 0;
359
      bool prev_val = 0;
360
      cur_val = gpio_get(GPIOB, GPIO8);
361
      if (cur_val == 1 && prev_val == 0)
362
363
364
         dac_disable(CHANNEL_2);
         num_sig += 1;
365
         switch (num_sig)
366
         {
367
         case 1:
368
369
            for (int i = 0; i < 256; i++)
              signal[i] = sinus[i];
370
           break;
371
```

```
case 2:
372
            for (int i = 0; i < 256; i++)
373
              signal[i] = square[i];
374
375
         case 3:
376
            for (int i = 0; i < 256; i++)
377
              signal[i] = triangle[i];
378
            break;
379
380
         case 4:
            for (int i = 0; i < 256; i++)
381
              signal[i] = l\_saw[i];
382
            break;
383
         case 5:
384
            for (int i = 0; i < 256; i++)
385
              signal[i] = r_saw[i];
386
            break;
387
         }
388
389
         if (num\_sig > 5)
390
            num_sig = 5;
         dac_enable(CHANNEL_2);
391
392
       prev_val = cur_val;
393
394 }
395
396
    void step_select(void)
397 {
       bool cur_val = 0;
398
       bool prev_val = 0;
399
       cur_val = gpio_get(GPIOB, GPIO9);
400
       if (cur_val == 1 && prev_val == 0)
401
       {
402
         num_step += 1;
403
404
         switch (num_step)
405
         case 1:
406
            step = 24; // 125 \Gammaц
407
            break;
408
         case 2:
409
            step = 48; // 250 \Gammaц
410
            break;
411
         case 3:
412
413
            step = 96; // 500 \Gammaц
            break;
414
         case 4:
415
            step = 192; // 1000 \Gammaц
416
            break;
417
418
         case 5:
            step = 24; // 125 \Gammaц
419
            num_step = 1;
420
            break;
421
422
423
       }
424 }
```

# ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

<b>~</b>	 2024 г.
	Л С Вебер